

Vérification de la puissance

Le schéma ci-contre représente un circuit électrique constitué de plusieurs résisteurs de $70\ \Omega$ et $90\ \Omega$ munie d'une source de $100\ \text{V}$.

Vérifiez à l'aide de plusieurs calculs que la puissance électrique de la source est égale à la puissance électrique totale des ampoules.

