

Potentiel dans un circuit

Dans le circuit ci-contre, l'ampèremètre indique 2 A et le voltmètre indique 8 V.

Évaluez l'électromotance ε de la pile et la résistance R du résisteur.

